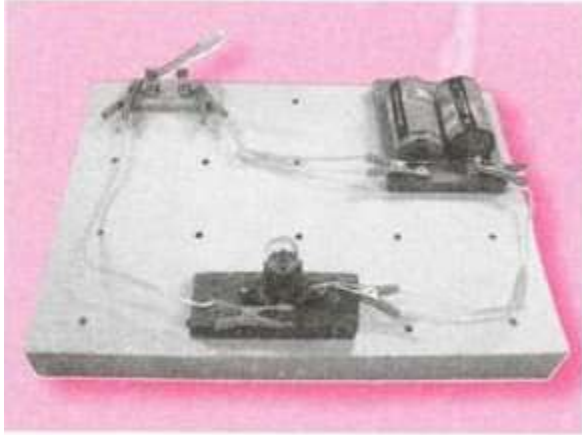


GIẢI BÀI C1 TRANG 58

SGK VẬT LÝ 7 – ĐIỆN HỌC

Câu hỏi

Sử dụng các kí hiệu trên đây, hãy vẽ sơ đồ mạch điện hình 19.3 theo đúng vị trí các bộ phận mạch điện như trên hình này.



Hình 19.3

Đáp Án

Sơ đồ mạch điện :

