

# GIẢI BÀI C3 TRANG 58

## SGK VẬT LÝ 7 – ĐIỆN HỌC

### Câu hỏi

Mắc mạch điện như đúng sơ đồ đã vẽ ở câu C2, tiến hành kiểm tra và đóng công tắc để đảm bảo mạch điện kín và đèn sáng.

### Đáp Án

Học sinh mắc mạch điện theo một trong các sơ đồ đã vẽ ở câu C2 để kiểm tra.

