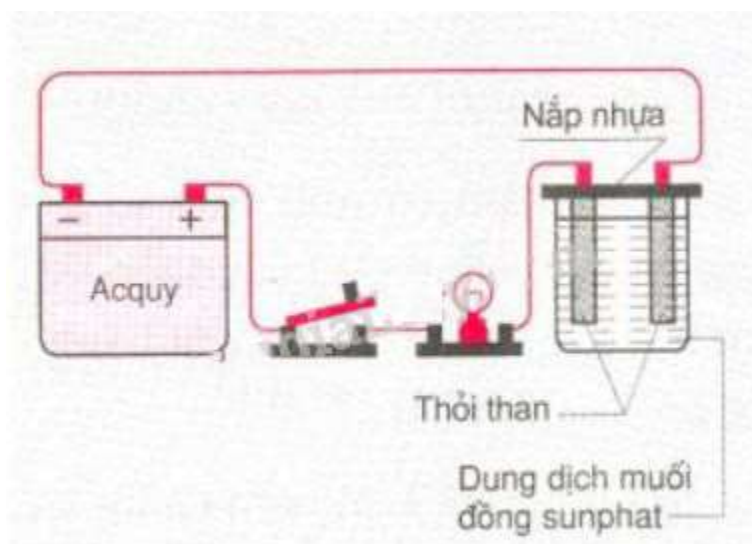


GIẢI BÀI C5 TRANG 64

SGK VẬT LÝ 7 – ĐIỆN HỌC

Câu hỏi

Quan sát đèn khi công tắc đóng và cho biết dung dịch muối đồng sunfat là chất dẫn điện hay cách điện?



Đáp Án

Khi công tắc đóng thì đèn sáng.

Đèn sáng khi đóng công tắc chứng tỏ có dòng điện chạy qua mạch (nghĩa là có dòng điện chạy qua dung dịch muối đồng) => dung dịch muối đồng sunphat (CuSO_4) là chất dẫn điện.