

GIẢI BÀI C7 TRANG 62

SGK VẬT LÝ 7 – ĐIỆN HỌC

Câu hỏi

Đảo ngược hai đầu dây đèn, nhận xét xem khi đèn sáng thì dòng điện đi vào bản cực nào của đèn.

Kết luận

Đèn điôt phát quang chỉ cho dòng điện đi qua theo nhất định và khi đó đèn sáng.

Đáp Án

- Đèn điôt phát quang sáng khi bản kim loại nhỏ hơn bên trong đèn được nối với cực dương của nguồn điện và bản kim loại to hơn được nối với cực âm của nguồn điện.
- Kết luận : Đèn điôt phát quang chỉ cho dòng điện đi qua theo một chiều nhất định và khi đó đèn sáng.