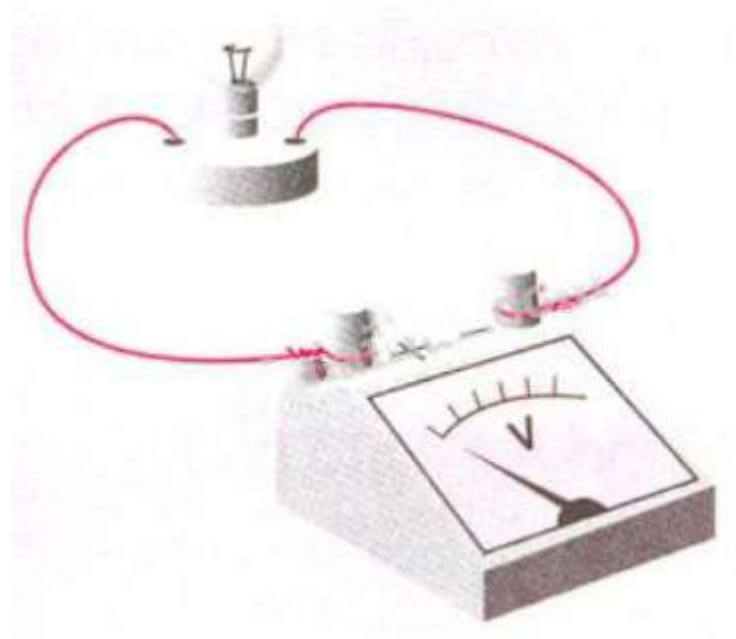


GIẢI BÀI C1 TRANG 72

SGK VẬT LÝ 7 – ĐIỆN HỌC

Câu hỏi

Quan sát số chỉ của vôn kế. Nêu nhận xét về hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn khi chưa mắc vào mạch.



Đáp Án

- Kim vôn kế chỉ 0V
- Nhận xét : Giữa hai đầu bóng đèn khi chưa mắc vào mạch điện có hiệu điện thế bằng không.