

# GIẢI BÀI C2 TRANG 72

## SGK VẬT LÝ 7 – ĐIỆN HỌC

### Câu hỏi

Đọc và ghi số chỉ của ampe kế, của vôn kế khi ngắt và khi đóng công tắc vào bảng 1.

Loại mạch điện	Kết quả đo	Số chỉ của vôn kế	Số chỉ của ampe kế
		(V)	(A)
Nguồn điện một pin	Mạch hở	$U_0 =$	$I_0 =$
	Mạch kín	$U_1 =$	$I_1 =$
Nguồn điện hai pin	Mạch kín	$U_2 =$	$I_2 =$

### Đáp Án

Học sinh làm thí nghiệm và ghi kết quả vào bảng.