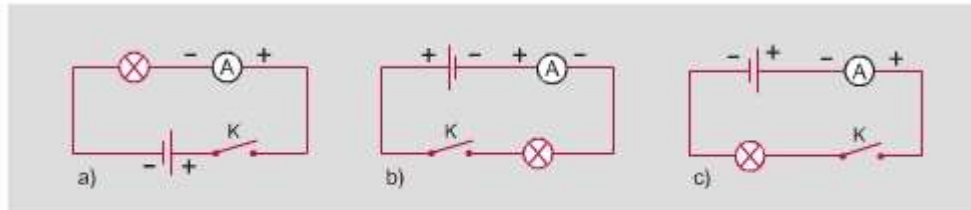


GIẢI BÀI C5 TRANG 68

SGK VẬT LÝ 7 – ĐIỆN HỌC

Câu hỏi

Ampe kế trong sơ đồ nào ở hình 24.4 được mắc đúng, vì sao?



Hình 24.4

Phương pháp

Cách mắc đúng ampe kế: mắc nối tiếp vào mạch điện sao cho chốt (+) của ampe kế nối với cực dương của nguồn điện chốt (-) của ampe kế với cực âm của nguồn điện.

Đáp Án

Ampe kế trong sơ đồ a) được mắc đúng.