


# GIẢI BÀI C7 TRANG 74

## SGK VẬT LÝ 7 – ĐIỆN HỌC

### Câu hỏi

Cho mạch điện có sơ đồ như hình 26.4. Biết rằng khi công tắc đóng thì đèn sáng. Hỏi khi công tắc ngắt thì giữa hai điểm nào có hiệu điện thế (khác không) ?

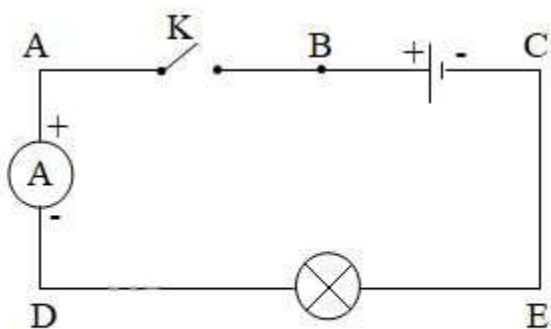- A. Giữa hai điểm A và B ;
- B. Giữa hai điểm E và C ;
- C. Giữa hai điểm D và E ;
- D. Giữa hai điểm A và D.



### Đáp Án

Đáp án A.

Khi công tắc ngắt, giữa hai điểm A và B có hiệu điện thế (khác không).