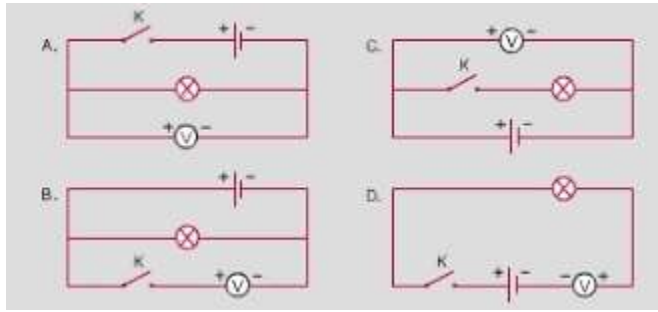


GIẢI BÀI C8 TRANG 74

SGK VẬT LÝ 7 – ĐIỆN HỌC

Câu hỏi

Vôn kế trong sơ đồ nào trong hình 26.5 có số chỉ khác không?



Đáp Án

Đáp án C

Vôn kế trong sơ đồ C có số chỉ khác không.

Vì chốt + và chốt (-) của vôn kế lần lượt được nối đúng với cực (+) và cực (-) của nguồn điện bằng dây dẫn không bị ngắt mạch.