

# GIẢI BÀI C1 TRANG 76

## SGK VẬT LÝ 7 – ĐIỆN HỌC

### **Câu hỏi**

Hãy cho biết trong mạch điện này, ampe kế và công tắc được mắc như thế nào với các bộ phận khác.

### ***Đáp Án***

Trong mạch điện này, ampe kế và công tắc được mắc nối tiếp với các bộ phận khác.