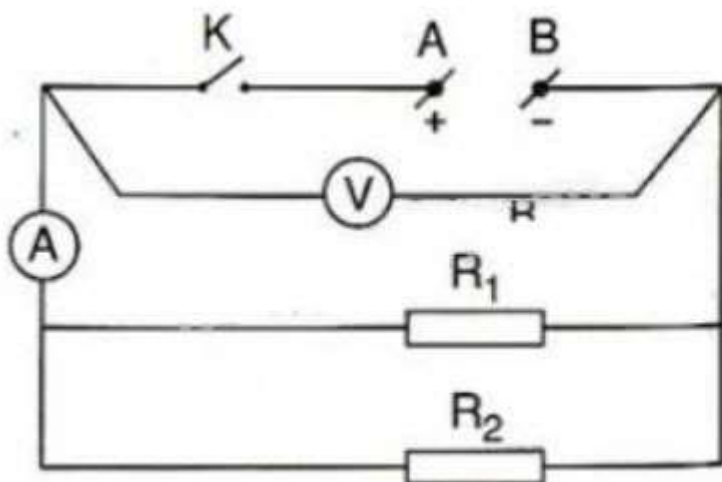


ĐÁP ÁN BÀI C1 TRANG 14 SÁCH GIÁO KHOA VẬT LÝ 9

Đề bài

Quan sát sơ đồ mạch điện hình 5.1 và cho biết các điện trở R_1 và R_2 được mắc với nhau như thế nào. Nêu vai trò của vôn kế và ampe kế trong sơ đồ.



Đáp án bài C1 trang 14 sgk vật lý lớp 9

- Trong sơ đồ mạch điện hình 5.1, các điện trở R_1 , R_2 được mắc song song với nhau.
- Ampe kế dùng để đo cường độ dòng điện chạy trong mạch chính. Vôn kế đo hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch, đồng thời đo hiệu điện thế hai đầu mỗi điện trở.