

# GIẢI BÀI C10 TRANG 85

## SGK VẬT LÝ 7 – ĐIỆN HỌC

### **Câu hỏi**

Trong mạch điện gồm hai bóng đèn mắc nối tiếp, cường độ dòng điện và hiệu điện thế có đặc điểm gì?

### ***Đáp Án***

Trong mạch điện gồm hai bóng đèn mắc nối tiếp:

- Cường độ dòng điện như nhau tại các vị trí khác nhau của dòng điện.
- Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch bằng tổng các hiệu điện thế trên mỗi đèn.