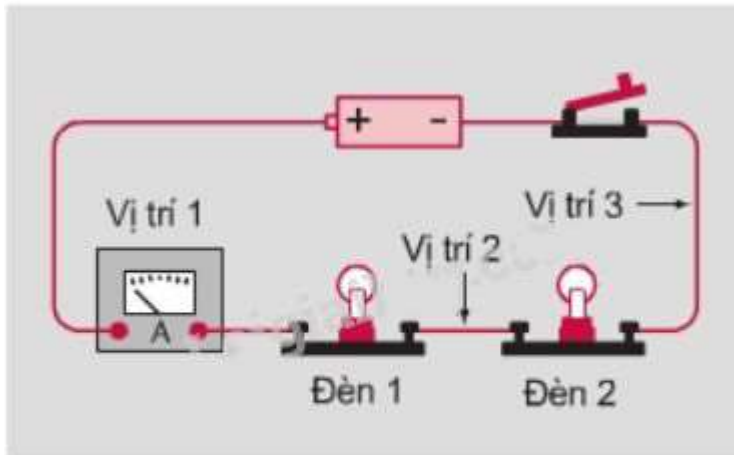


# GIẢI BÀI C2 TRANG 76

## SGK VẬT LÝ 7 – ĐIỆN HỌC

### Câu hỏi


Hãy mắc mạch điện theo hình 27.1a và vẽ sơ đồ mạch điện này vào bản báo cáo.



Hình 27.1a
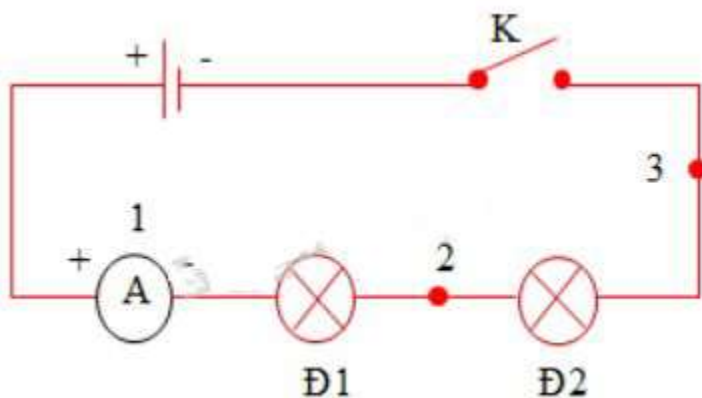
### Đáp Án

- Học sinh mắc mạch điện theo sơ đồ hình 27.1a.
- Sơ đồ mạch điện:



[Vật lý lớp 7](#)

[Giải lý lớp 7 – Âm học](#)