

# GIẢI BÀI C3 TRANG 77

## SGK VẬT LÝ 7 – ĐIỆN HỌC

### Câu hỏi

Hoàn thành nhận xét 2.c) trong bản báo cáo.

### *Đáp Án*

Nhận xét:

Trong đoạn mạch nối tiếp, dòng điện có cường độ bằng nhau tại các vị trí khác nhau của mạch:  $I_1 = I_2 = I_3$ .