

GIẢI BÀI C3 TRANG 80

SGK VẬT LÝ 7 – ĐIỆN HỌC

Câu hỏi

Hãy cho biết vôn kế được mắc như thế nào với đèn 1 và đèn 2.

Đóng công tắc, đọc và ghi số chỉ U_{12} của vôn kế vào bảng 1 của bản báo cáo.

b) Làm tương tự để đo hiệu điện thế U_{34} và U_{MN} .

Đáp Án

- Vôn kế được mắc song song với đèn 1 và đèn 2.

Đóng công tắc, HS đọc và ghi số chỉ U_{12} của vôn kế vào bảng 1 của bản báo cáo.

b) HS làm tương tự để đo hiệu điện thế U_{34} và U_{MN} .