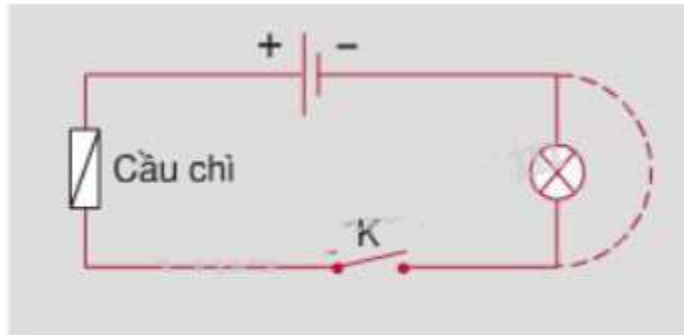


GIẢI BÀI C3 TRANG 83

SGK VẬT LÝ 7 – ĐIỆN HỌC

Câu hỏi

Quan sát sơ đồ mạch điện hình 29.3 và cho biết có hiện tượng gì xảy ra với cầu chì khi đoản mạch.



Hình 29.3

Đáp Án

Khi đoản mạch xảy ra với mạch điện hình 29.3 thì cầu chì nóng lên, đoạn dây chì chảy ra, bị đứt và ngắt mạch điện.