

GIẢI BÀI C4 TRANG 77

SGK VẬT LÝ 7 – ĐIỆN HỌC

Câu hỏi

Hoàn thành nhận xét 3.c) trong bản báo cáo.

Đáp Án

Nhận xét :

Đối với đoạn mạch gồm hai đèn mắc nối tiếp, hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch bằng tổng các hiệu điện thế trên mỗi đèn: $U_{13} = U_{12} + U_{23}$.