

GIẢI BÀI C5 TRANG 80

SGK VẬT LÝ 7 – ĐIỆN HỌC

Câu hỏi

Hoàn thành nhận xét 3.b) của bản báo cáo.

Đáp Án

Nhận xét :

Cường độ dòng điện mạch chính bằng tổng các cường độ dòng điện mạch rẽ : $I = I_1 + I_2$.