

GIẢI BÀI C5 TRANG 83

SGK VẬT LÝ 7 – ĐIỆN HỌC

Câu hỏi

Xem lại bảng cường độ dòng điện ở bài 24, cho biết nên dùng cầu chì ghi bao nhiêu ampe cho mạch điện thấp sáng bóng đèn.

Đáp Án

Với mạch điện thấp sáng bóng đèn, từ bảng cường độ dòng điện bài 24 SGK (từ 0,1 A tới 1A) thì nên dùng cầu chì có số ghi 1,2A hoặc 1,5 A.