

## GIẢI BÀI 1 TRANG 79 SÁCH GIÁO KHOA LÝ LỚP 12

### Đề bài

Phát biểu định luật Ôm đối với mạch điện xoay chiều có R, L, C mắc nối tiếp.

### Đáp án

Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu của một đoạn mạch gồm R, L, C mắc nối tiếp được đo bằng tích của tổng trở của mạch với cường độ hiệu dụng của dòng điện.