

GIẢI LÝ LỚP 12: ĐÁP ÁN BÀI 2 TRANG 85 SGK VẬT LÝ

Đề bài

Trong các bài toán sau đây, cuộn dây được giả thiết là thuần cảm.

Hãy chọn câu đúng.

Hệ số công suất của một mạch điện R L C nối tiếp bằng:

- A. RZ ; B. $\frac{Z_L}{Z}$; C. $\frac{R}{Z}$; D. $\frac{Z_C}{Z}$.

Hướng dẫn giải

Hệ số công suất: $\cos\varphi = R/Z$

Trả lời

Chọn C.