

ĐÁP ÁN BÀI 1 TRANG 107 SÁCH GIÁO KHOA VẬT LÝ 12

Đề bài

Mạch dao động là gì?

Trả lời

Mạch dao động là mạch gồm tụ điện mắc nối tiếp với một cuộn cảm thành mạch kín.