

GIẢI BÀI 2 TRANG 107 SÁCH GIÁO KHOA LÝ LỚP 12

Đề bài

Nêu định luật biến thiên của điện tích của một bản tụ điện và cường độ dòng điện trong mạch dao động?

Trả lời

Điện tích q của một bản tụ điện và cường độ dòng điện i trong mạch dao động biến thiên điều hoà thời theo thời gian; i sớm pha $\pi/2$ so với q .