

GIẢI LÝ LỚP 12: ĐÁP ÁN BÀI 3 TRANG 107 SGK VẬT LÝ

Đề bài

Viết công thức tính chu kỳ và tần số dao động riêng của mạch dao động?

Trả lời

+ Chu kì dao động: $T = 2\pi\sqrt{LC}$

+ Tần số dao động: $f = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$