

GIẢI LÝ LỚP 11: ĐÁP ÁN BÀI 3 TRANG 54 SGK VẬT LÝ

Bài 3. Hiện tượng đoản mạch xảy ra khi nào và có thể gây ra những tác hại gì? Có cách nào để tránh được hiện tượng này?

Trả lời

Hiện tượng đoản mạch xảy ra có thể làm nóng và cháy các thiết bị dùng điện và có thể gây hỏa hoạn. Để tránh không xảy ra các hiện tượng đoản mạch, người ta thường mắc các cầu chì hoặc các thiết bị điện tự động khi dòng điện qua chúng tăng lên đột ngột.