

GIẢI LÝ LỚP 11: ĐÁP ÁN BÀI 4 TRANG 54 SGK VẬT LÝ

Bài 4. Trong mạch điện kín, hiệu điện thế mạch ngoài U_N phụ thuộc như thế nào vào R_N của mạch ngoài?

- A. U_N tăng khi R_N tăng.
- B. U_N tăng khi R_N giảm.
- C. U_N không phụ thuộc vào R_N .
- D. U_N lúc đầu giảm, sau đó tăng dần khi R_N tăng dần từ 0 đến vô cùng.

Trả lời

=> Chọn đáp án A.