

## CÂU 1 TRANG 41 SGK CÔNG NGHỆ LỚP 12

**Câu hỏi:** Thế nào là mạch điện tử?

**Trả lời**

Mạch điện tử là mạch điện mắc phối hợp các linh kiện với nguồn, dây dẫn.

