

CÂU 2 TRANG 41 SGK CÔNG NGHỆ LỚP 12

Câu hỏi: Trình bày cách phân loại mạch điện tử.

Trả lời

Theo chức năng và nhiệm vụ :

- + Mạch khuếch đại.
- + Mạch tạo sóng hình sin.
- + Mạch tạo xung.
- + Mạch nguồn chỉnh lưu, mạch lọc và mạch ổn áp.

b) Theo phương thức gia công xử lý tín hiệu :

- + Mạch điện tử tương tự.
 - + Mạch điện tử số.
-