

CÂU 3 TRANG 45 SGK CÔNG NGHỆ LỚP 12

Câu hỏi: Khi cần thay đổi chu kì của mạch đa hài thì làm thế nào?

Trả lời

Căn cứ vào chu kì xng: $T_x = 1,4 RC$

Ta chỉ cần thay đổi trị số tụ điện C.

Nếu tăng trị số C, chu kì sẽ rộng ra, tần số nhấp nháy sẽ chậm lại.