

THỰC HÀNH: MẠCH ĐIỀU KHIỂN TỐC ĐỘ ĐỘNG CƠ XOAY CHIỀU MỘT PHA

Đặt vấn đề : Ta đã học về mạch điều khiển tốc độ động cơ một pha nay ta thực hành thiết kế về mạch này!

Thực hành :

Hoạt động 1 : *Hướng dẫn ban đầu :*

+ *Giới thiệu mục tiêu tiết học :*

- phân biệt được sơ đồ nguyên lí và sơ đồ lắp ráp mạch điều khiển tốc độ động cơ điện xoay chiều một pha.

- Lắp được một mạch điều khiển đơn giản.

+ *Giới thiệu nội dung và qui trình thực hành :*

Bước 1: Thiết kế mạch điều khiển động cơ một pha.

Bước 2: Lắp ráp mạch điều khiển động cơ một pha. Báo cáo GV kiểm tra.

Bước 3: Cho mạch làm việc và hiệu chỉnh.

+ *Phân dụng cụ cho các nhóm :* Các nhóm nhận và kiểm tra số lượng dụng cụ.
