

THỰC HÀNH: MẠCH KHUẾCH ĐẠI ÂM TẦN TRANG

+ **Giới thiệu mục tiêu tiết học :**

- Nhận biết các linh kiện trên mạch lắp ráp.
- Mô tả được nguyên lý làm việc của mạch âm tần

+ **Giới thiệu nội dung và qui trình thực hành :**

Bước 1: Tìm hiểu nguyên lí làm việc của mạch điện theo bản vẽ.

+ Vẽ sơ đồ nguyên lí vào bản báo cáo thực hành.

+ Giải thích nguyên lí của sơ đồ mạch điện.

Bước 2: Nhận biết linh kiện trên mạch lắp ráp theo bản vẽ.

+ Căn cứ vào bản vẽ nguyên lí và bản mạch, chỉ ra được những linh kiện tương ứng giữa chúng.

+ Ghi tên các linh kiện và số liệu kĩ thuật của chúng vào báo cáo thực hành.

Bước 3: Cấp nguồn và kiểm tra sự làm việc của mạch điện.

+ **Phân dụng cụ cho các nhóm :** Các nhóm nhận và kiểm tra số lượng dụng cụ.
