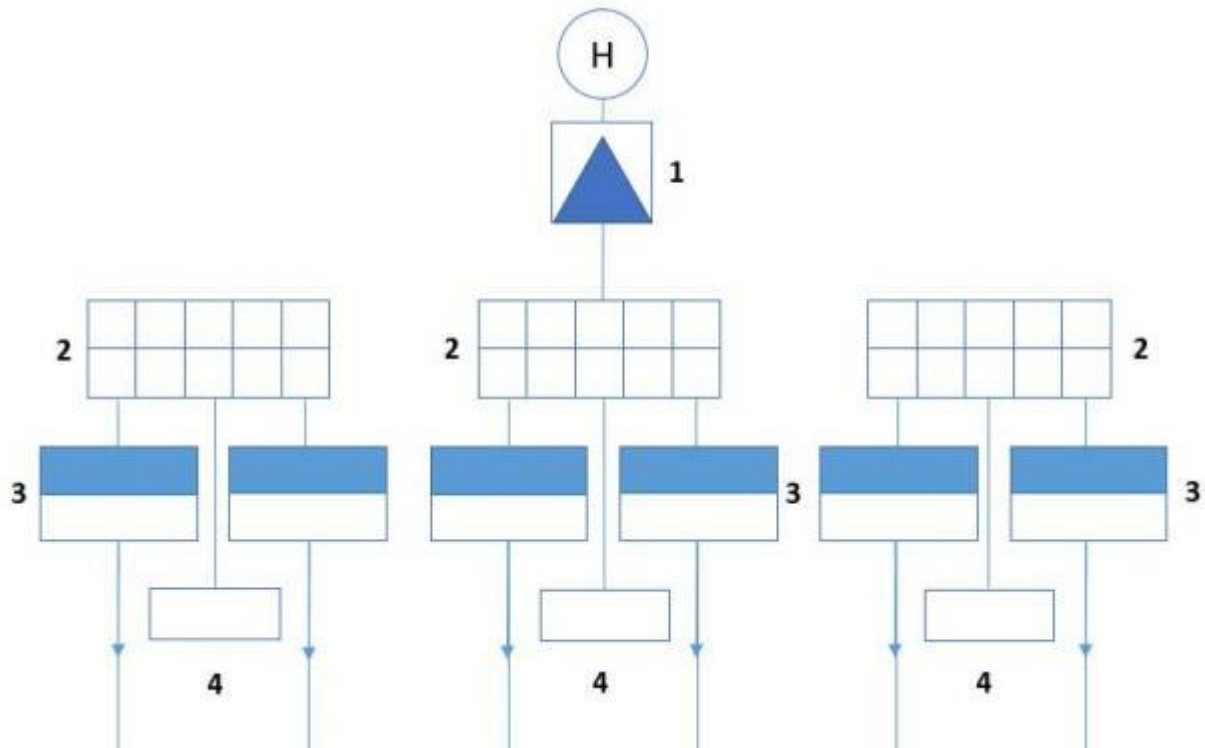


CÂU 18 TRANG 116 SGK CÔNG NGHỆ LỚP 12

Câu hỏi: Vẽ sơ đồ mạng điện sản xuất quy mô nhỏ mà em biết.

Trả lời



- 1. Trạm biến áp
 - 2. Tủ phân phối
 - 3. Tủ động lực
 - 4. Tủ chiếu sáng
-