

CÂU 4 TRANG 116 SGK CÔNG NGHỆ LỚP 12

Câu hỏi: Từ mạch nguồn chỉnh lưu có tụ lọc đang lấy ra điện một chiều dương +, nếu muốn đổi lại để lấy ra điện một chiều âm - thì phải làm thế nào ?

Trả lời

Muốn lấy ra điện áp một chiều dương, ta đổi chiều các điốt lại, tức là mặc ngược dấu tất cả các điốt, chiều dòng điện sẽ ngược từ dưới lên.

