

CÂU 5 TRANG 116 SGK CÔNG NGHỆ LỚP 12

Câu hỏi: Cần thay đổi trị số linh kiện nào để thay đổi hệ số khuếch đại của mạch khuếch đại thuật toán ?

Trả lời

Ta cần thay đổi một trong hai trị số của R_{ht} và R_1 để thay đổi hệ số khuếch đại.
