

TRẢ LỜI CÂU HỎI TRANG 94 SGK KHOA HỌC 5


Câu hỏi

Sử dụng bóng đèn, pin, dây điện, hãy tìm cách thắp sáng bóng đèn.

Giải bài tập khoa học lớp 5 bài 46 - 47

Trả lời

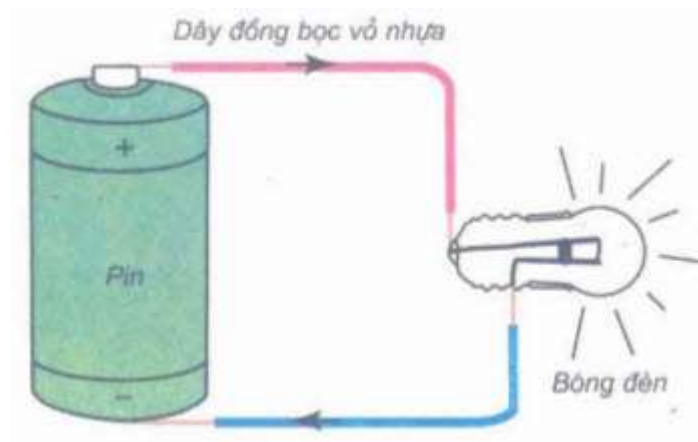Bóng đèn sáng khi có dòng điện chạy qua một mạch kín từ cực dương của pin, qua bóng đèn đến cực âm của pin. Dựa trên đó ta có thể có thể mắc sơ đồ như sau thì đèn sẽ sáng:



Xem thêm

>>> Bài trước: [Câu hỏi trang 92 Khoa học lớp 5](#)

>>> Bài tiếp theo: [Trả lời câu hỏi trang 95 SGK Khoa học 5](#)