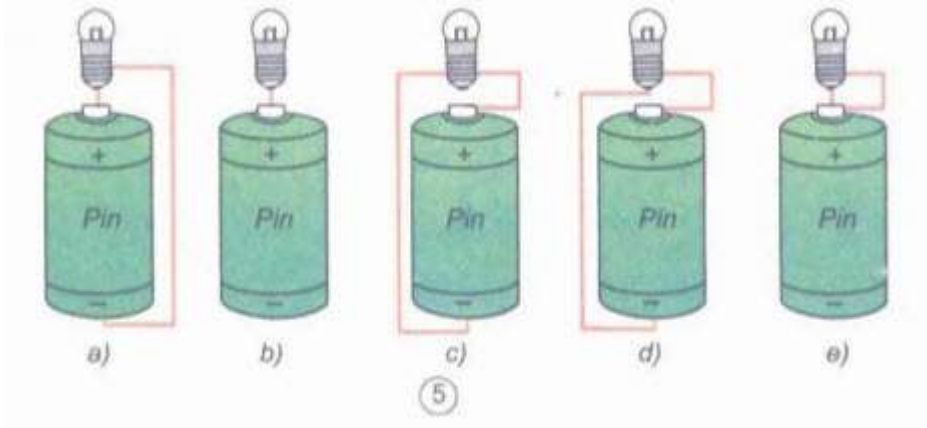


TRẢ LỜI CÂU HỎI TRANG 95 SGK KHOA HỌC 5

Câu hỏi

Quan sát một số hình vẽ mạch điện dưới đây. Dự đoán xem hình nào bóng đèn có thể sáng. Hãy lắp mạch điện để kiểm tra.

Giải bài tập khoa học lớp 5 bài 46 - 47



Trả lời

Theo như hình vẽ mạch điện dưới thì:

- Hình a có dòng điện đi từ cực dương của pin qua bóng đèn đến cực âm của pin. Nên đèn sáng.
- Hình b chỉ có dòng điện từ cực dương của pin đi vào bóng đèn. Đèn không sáng.
- Hình c cực dương và âm cùng được nối vào một đầu dây tóc. Đèn không sáng.
- Hình d có dòng điện đi từ cực dương của pin qua bóng đèn đến cực dương của pin. Nên đèn sáng.
- Hình e cả hai đầu của dây tóc đều nối vào cực dương. Đèn không sáng.

Xem thêm

>>> Bài trước: [Câu hỏi trang 94 Khoa học lớp 5](#)

>>> Bài tiếp theo: [Trả lời câu hỏi trang 96 SGK Khoa học 5](#)