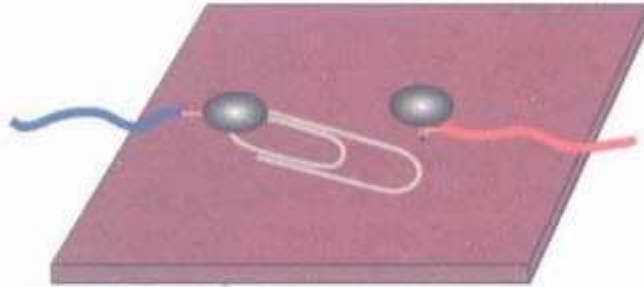


## TRẢ LỜI CÂU HỎI TRANG 97 SGK KHOA HỌC 5

### Câu hỏi

- Trong các vật được làm bằng kim loại (đồng, nhôm, sắt), bằng nhựa, cao su, sứ, thủy tinh, gỗ khô, bìa, vật nào cách điện, vật nào dẫn điện.
- Ở phích cắm điện và dây điện, bộ phận nào dẫn điện, bộ phận nào cách điện.
- Cái ngắt điện có vai trò gì? Hãy làm cái ngắt điện cho mạch điện có nguồn điện là pin.



### Giải bài tập khoa học lớp 5 bài 46 - 47

### Trả lời

- Những vật làm bằng kim loại thì dẫn điện. Bằng nhựa, cao su, sứ, thủy tinh, gỗ khô, bìa là những vật cách điện.
- Ở phích cắm điện và dây điện thì vỏ bọc ngoài bằng cao su là bộ phận cách điện, phần kim loại thò ra và lõi dây điện là những bộ phận dẫn điện.
- Cái ngắt điện có vai trò là ngăn không cho dòng điện chạy qua mạch.

Để làm cái ngắt mạch điện có nguồn điện là pin thì ta sử dụng một thanh trượt để kết nối mạch điện, khi không cần sử dụng nguồn điện của pin ta đẩy thanh trượt ra ngoài để mạch hở.

### Xem thêm

>>> Bài trước: [Câu hỏi trang 96 Khoa học lớp 5](#)

>>> Bài tiếp theo: [Trả lời câu hỏi trang 98 SGK Khoa học 5](#)